
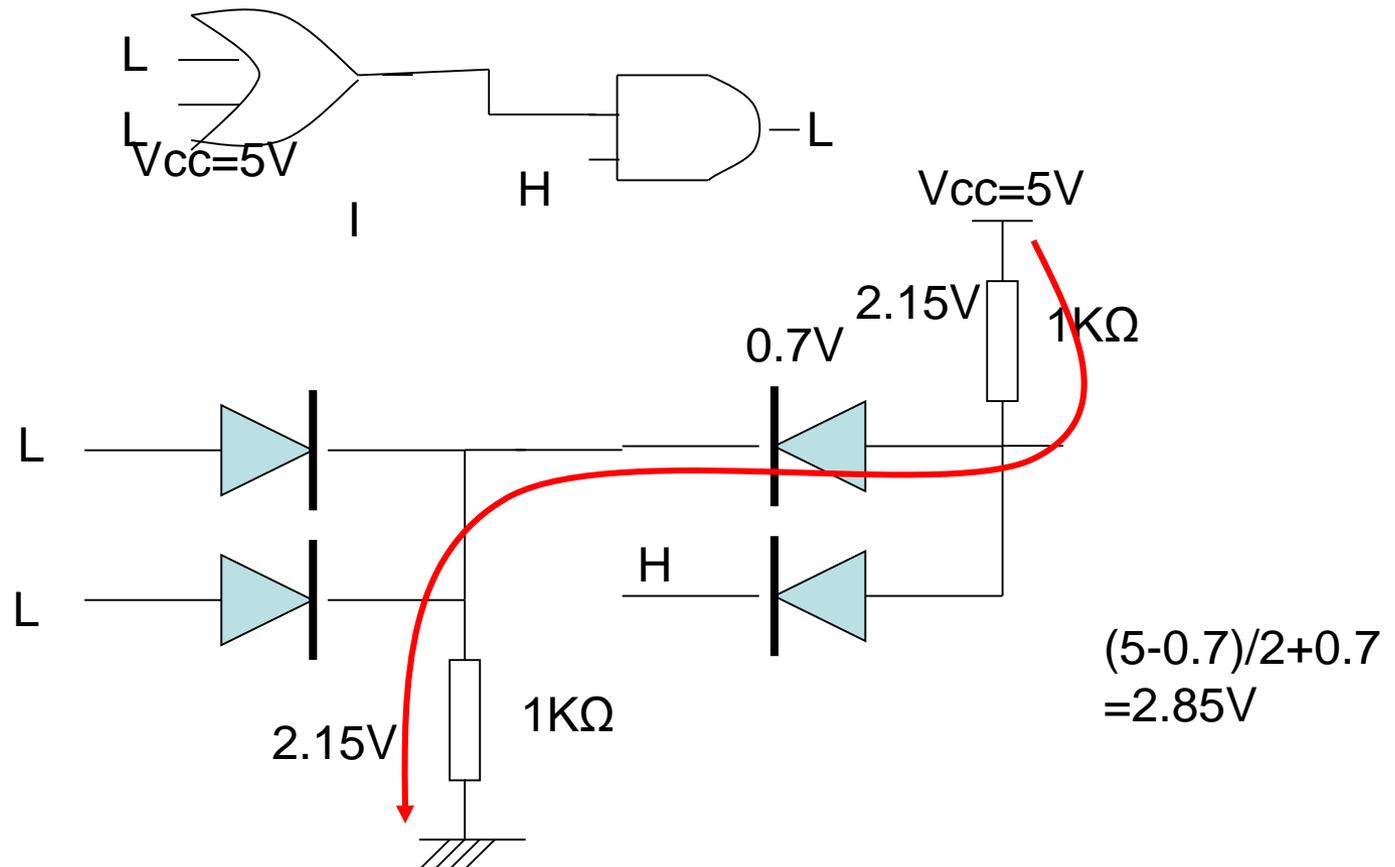


演習1-1 答

- 下の回路をダイオードANDとダイオードORで構成した。出力は何Vか？

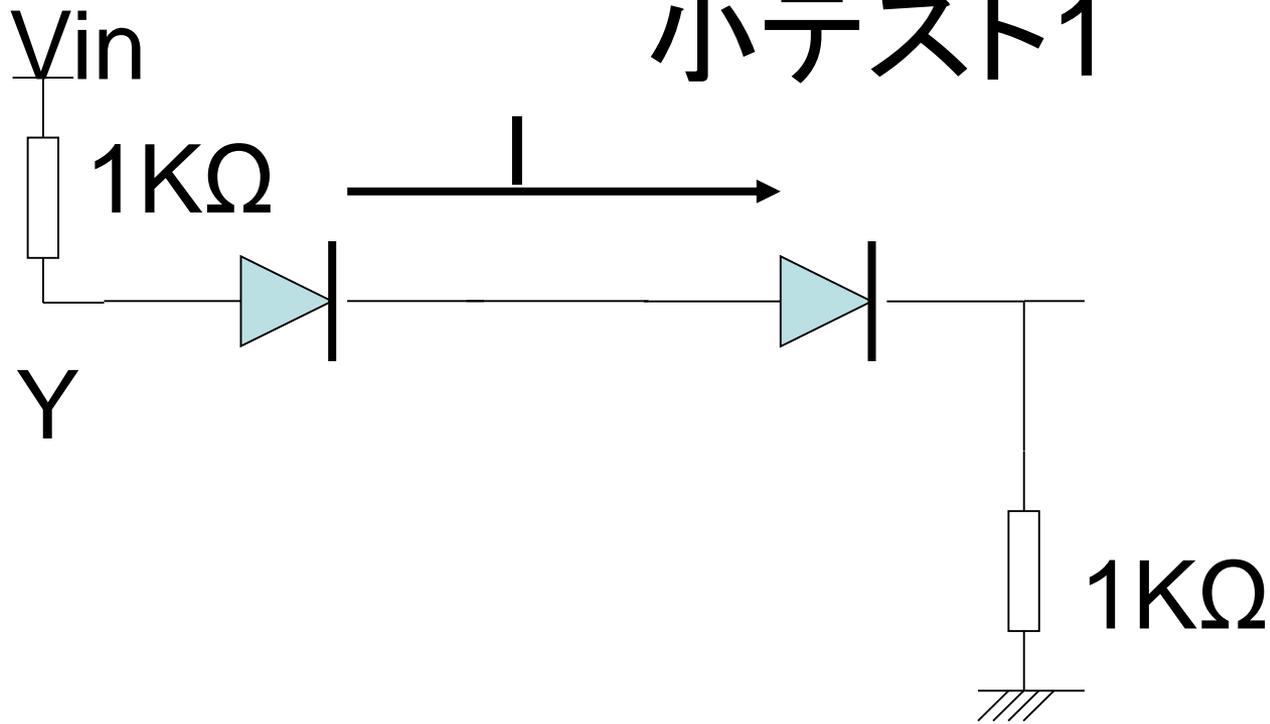


小テスト1



V_{in} に対する電流 I と
 Y 点の電圧 V_Y の略図を描け

小テスト1 答

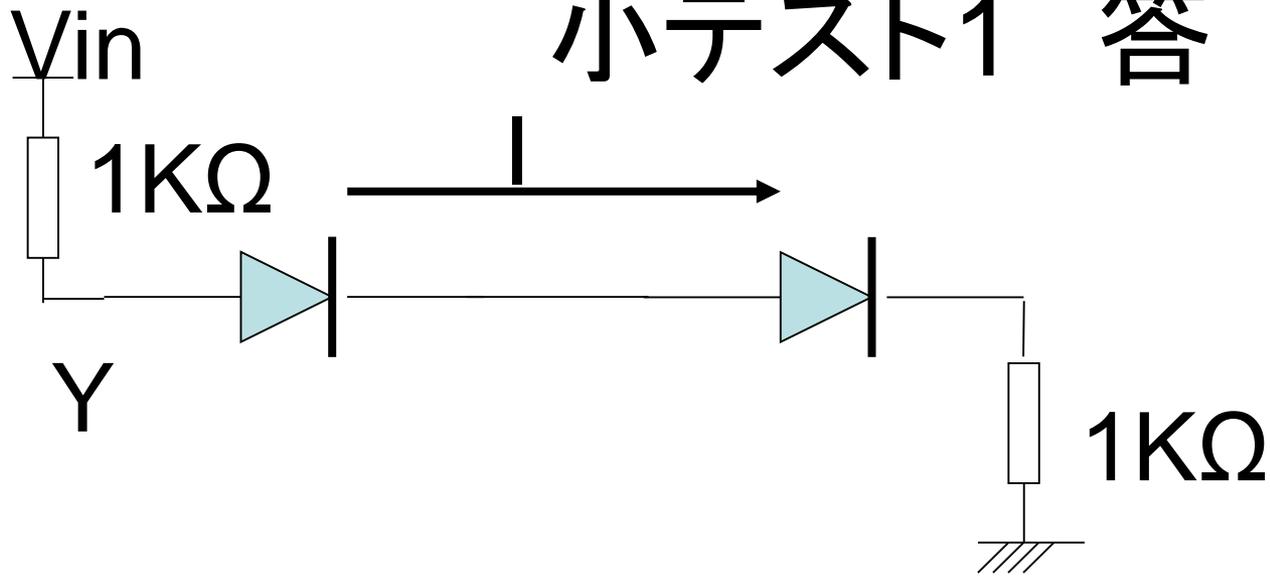

$$I = (V_{in} - 1.4) / 2000$$

