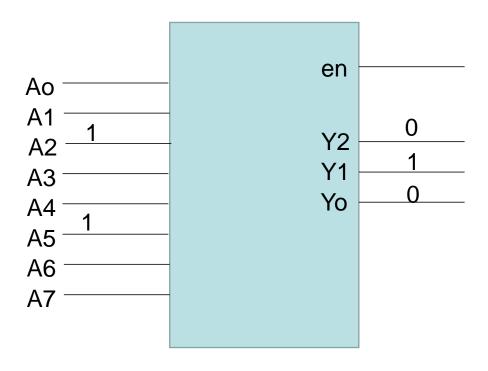
## プライオリティエンコーダ

3入力8出力のデコーダの逆で、 1になった入力に対応するする2進数が出力される しかし、デコーダと違うのは、複数の入力が1になる可能性があること。 このような場合、どちらが優先されるか優先順位(プライオリティ)を 付けなければならない。下の例は小さい数字の方が優先されている enは入力に1が存在するかどうかを示す出力



## プライオリティエンコーダの記述例

```
module enc83 (
 input [7:0] a,
 output [2:0] y,en);
 assign y = a[0]? 3'b000:
            a[1] ? 3'b001:
            a[2] ? 3'b010:
            a[3] ? 3'b011:
            a[4] ? 3'b100:
            a[5] ? 3'b101:
            a[6] ? 3'b110: 3'b111;
 assign en = |a|;
endmodule
```

この書き方は条件選択構文の条件は、先に書いた方を優先することを利用している。 入力が無いのと7の区別を付けるため出力信号enを利用している。何か入力があると enが1になる