


## 11. フリップフロップ パターンパターンと記憶する

フリップフロップ(Flip Flop)は1ビットの記憶素子  
セット、リセット、2つの状態がパターンパターンと切り変わる。


フリップフロップには、基本的なラッチと狭義のフリップフロップ  
がある。ここでは基本的な記憶回路から紹介する。

フリップフロップは、1ビットの記憶素子です。セット、リセットの2つの状態を持っていて、どちらの状態になっているかで情報を記憶します。計算機基礎を取っている方は機能面の働きは理解していると思います。ここでは内部構造、STA(Static Timing Analysis)をやります。思い出して関連付けてください。

## 最も簡単な記憶回路

 

セットの状態

 


リセットの状態

一度その状態になったら保持し続ける→ 記憶  
このままだと切り替える手段がない→ 記憶用のデータとタイミング入力

最も簡単な記憶回路は、NOTゲートを2つ用意して、出力を互いの入力に繋がります。片方の出力がHの時はもう片方はL、片方がLならばもう片方はHになります。片方の出力にQという名前を付けると、もう片方はQバーになります。QがHの状態をセット、QバーがHの状態をリセットと呼びます。この回路は一度セットになるとずっとセットの状態を、リセットになるとずっとリセット状態を維持します。つまり記憶をすることができますが、これではデータを記憶する形になっておらず使いにくいです。


## D-ラッチ

 

G=Hの時のD入力を記憶して  
Qから出力

データを記憶するためには、記憶するデータを入れるための入力が必要ですが、それ以外にも、記憶するタイミングを示す入力が必要です。D-ラッチは、データを入力するDとタイミングを示すG、出力のQを持っています。基本動作は、G=Hの時のD入力を記憶してQに出力します。

• トランスミッションゲート (p.20)

 


pMOSがONのときnMOSもON  
pMOSがOFFのときnMOSもOFF → ON/OFFのスイッチ  
相補的なCMOSと全く逆の動きをする

なぜ二つ共ON? → pMOSはHを通すのが得意、nMOSはLを通すのが得意  
力を合わせれば両方共うまく通過できる  
A→Y、A←Yの両方向の転送が可能

データの入力と記憶を切り替えるためには、スイッチの役割をする簡単な素子があると便利です。以前紹介したトランスミッションゲート(トランスファーゲート)が、この目的で使えます。


トランスミッションゲートでは、nMOSとpMOSのソースドレイン同士を接続し、ゲートには片方にSを与えたとすると、もう片方にはSの反転信号を与えます。この場合、pMOSがONのときはnMOSもONになり、nMOSがOFFのときはpMOSもOFFになります。つまり、両方が必ず同じ状態になるのです。このことにより、ONになった時はAとYが接続され、OFFの時は、AとYが切り離されます。これをトランスミッションゲート、あるいはトランスファーゲートと呼びます。なぜnMOSとpMOSの両方必要か?という、以前解説したとおり、それぞれ通すのが得意なレベルが違うからです。HレベルはpMOSが、LレベルはnMOSが主に動作することで、両方のレベルを高速に通すことができます。トランスミッションゲートは、双方向である点にご注意ください。この双方向性を利用してFPGAの配線用スイッチとして使うことができます。

## DラッチのCMOS回路

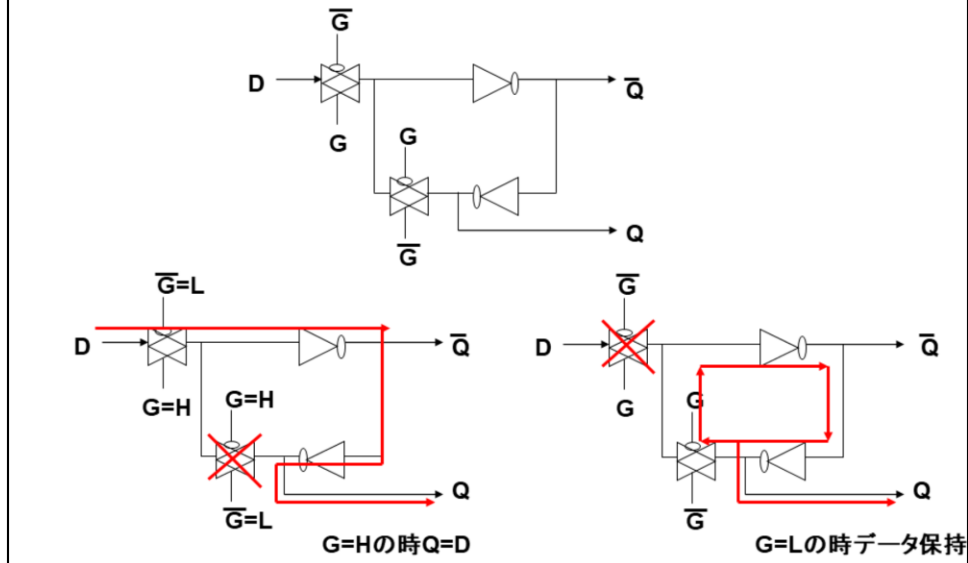

DラッチはCMOSのトランスミッションゲートを使うと簡単に実現できます。トランスミッションゲートはONになると接続、OFFになると切断するスイッチとして使えることを思い出しましょう。G=Hの時は、入力のトランスミッションゲートがON、フィードバックのトランスミッションゲートがOFFになり、入力Dが2つのNOTを介してQに筒抜けになります。G=Lにすると、入力側が切れる一方、フィードバック側がONになります。このことで、NOTゲートの8字つながりが実現され、状態が保存されます。

## Dラッチの動作

 


ここはLかHか  
決まらない

**Dラッチは目、G=Hは見たものをそのまま出す**  
**G=Lの時は最後に見たものを覚えておく**


Dラッチのタイミングチャートを示します。計算機基礎を取っている方は、習ったと思います。Dラッチの動作はDを目で見ている動作にたとえられます。G=Hの時は目を開きます。この時は見たものを全てがQに筒抜けになります。G=Lにすると目を閉じるのですが、この時最後に見たものを覚えておきます。

## トランスペアレントラッチ

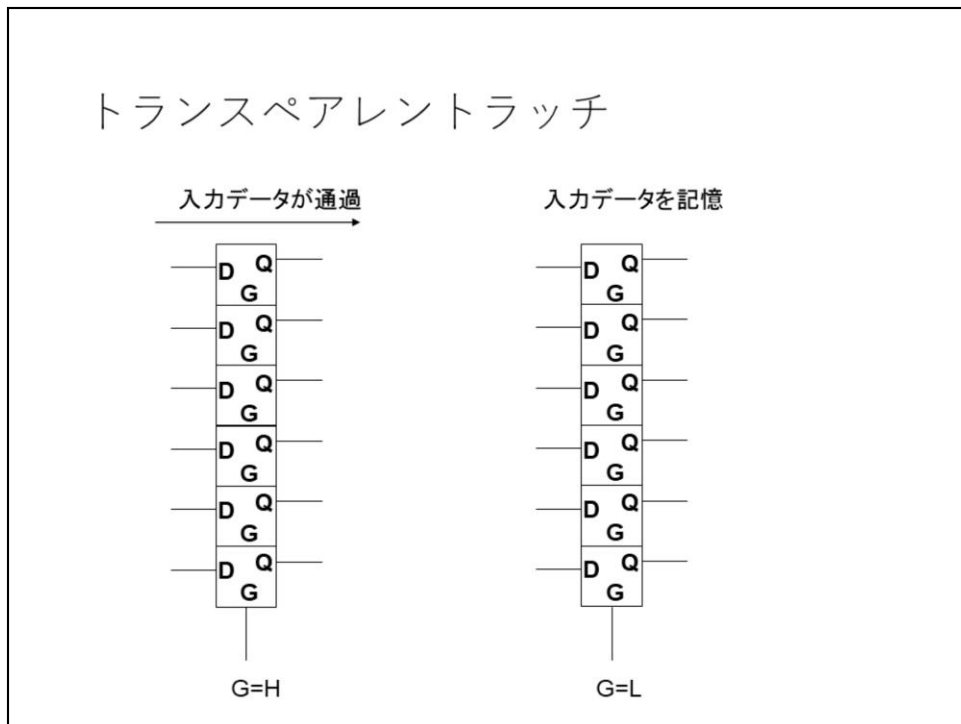

Dラッチを必要なビット数並べてGを共通にします。G=Hにすると、入力情報がそのまま通過して出力されます。ここでG=Lにすると入力データが記憶されます。これは一種のレジスタの役割をしますが、データの通過を許すことからトランスペアレント(透過)ラッチと呼ばれます。

## Dラッチのゲートによる構成図

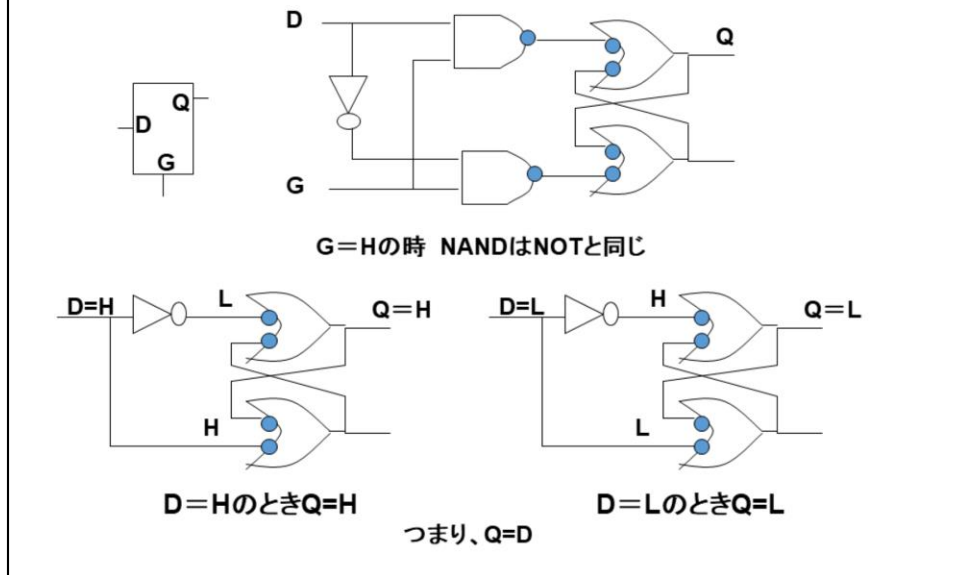

計算機基礎ではDラッチは、RSラッチの入力に切り替え回路を付けた構成で習ったと思います。論理的には全く同じですが、実際にLSIの内部では最初に述べた構造が使われます。




## 狭義のフリップフロップ (Flip Flop)

- Dラッチもレベル動作
  - 入力レベルによって記憶操作を行う
- フリップフロップはエッジ動作
  - クロック入力の変化に応じて記憶操作を行う
  - 状態遷移を行うためにはエッジ動作が必要
  - 記憶素子のほとんどはエッジ動作→同期回路
- 言葉の意味
  - 広義のフリップフロップ
    - 1ビットの記憶素子全般を指す
  - 狭義のフリップフロップ
    - エッジ動作のものに限定
    - レベル動作のものをラッチと呼んで区別する


今まで紹介したDラッチもレベル動作、すなわち入力信号のレベルによって記憶操作を行います。これに対して真のフリップフロップはクロック入力の変化に応じて記憶操作を行います。このことをエッジ動作と呼びます。なぜエッジ動作が必要なのでしょう？大規模なデジタル回路をきちんと動作させるためには、クロックの変化(エッジ)に同期して状態を変えることが必要なのです。このため、世の中でよく使われるのは、ラッチではなくフリップフロップです。言葉の意味をはっきりさせておきましょう。広い意味でフリップフロップとは1ビットの記憶装置全般を指します。しかし、狭い意味ではエッジ動作をするもの限定され、レベル動作のものはラッチと呼んで区別します。

## D-Flip Flop

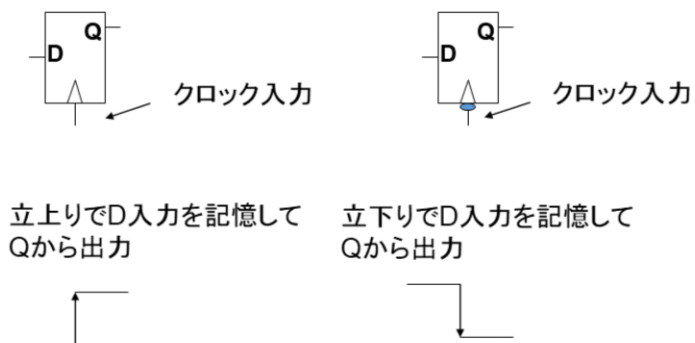

まず最も良く使われるD-Flip Flopを紹介しましょう。D-FlipFlopはD入力とクロック入力を持っています。クロックはちょっと変わった入力なので目立つために△印をつけて表します。ただの△印はクロックの立ち上がり(L→H)で動作することを示し、△印に○が付いているとクロックの立下り(H→L)で動作することを示します。

## D-Flip Flopの動作

 


ここはLかHか  
決まらない

**D-Flip Flopはカメラ**  
**ClockがL→Hに変化した瞬間シャッターを切って記録**

D-Flip Flopの動作をDラッチと同じ波形で示します。Dラッチが目ならばD-Flip Flopはカメラです。クロックがL→Hに変化した瞬間の写真を撮って記録します。このため、クロックの立ち上がり以外ではQは変化しません。


## D-フリップフロップの構造: マスタスレーブ型

 

マスタ: 通常のラッチとT1, T2の制御 (CK,  $\overline{\text{CK}}$ ) が逆  
スレーブ: 通常のラッチとQ,  $\overline{\text{Q}}$  が逆


Dフリップフロップには、マスタスレーブ型とエッジトリガ型があります。エッジトリガ型はCMOSが普及する以前は74シリーズに利用されましたが、最近では単純な構造でトランスミッションゲートを使って簡単に作られるマスタスレーブ型が利用されます。マスタスレーブ型は、2つのDラッチを接続して作ります。最初のDラッチをマスターと呼び、次のDラッチをスレーブと呼びます。マスタは先に紹介したラッチとT1, T2の制御が逆です。スレーブはラッチそのものですが、出力Qは、ラッチと反転したものを取り出します。ちなみに、この二つのラッチの動作はマスタ(主人)とスレーブ(奴隷)とは思えないのですが、歴史的にこのように呼ばれています。

## CMOSのマスタスレーブ型フリップフロップの動作

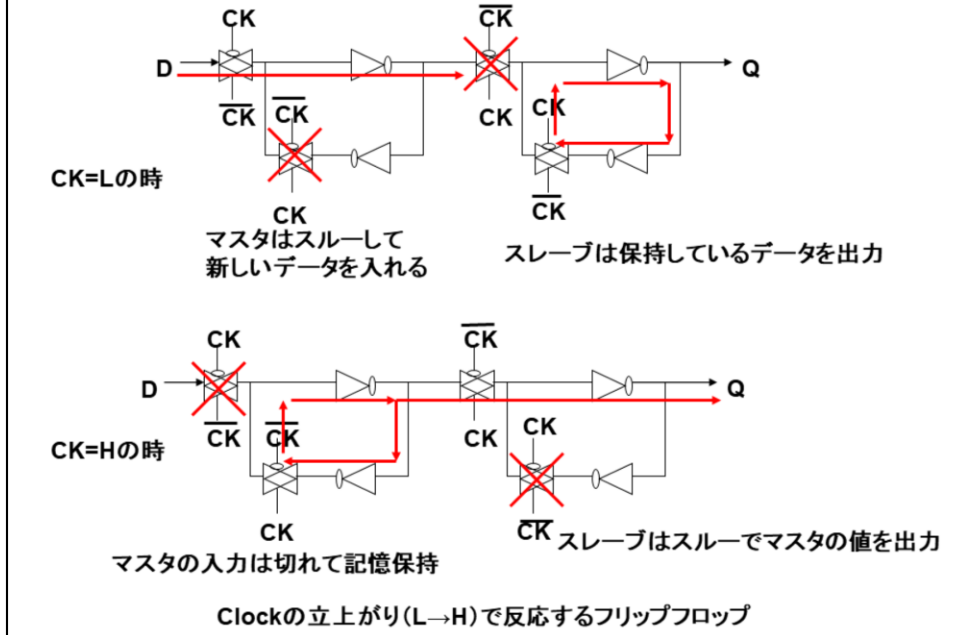

マスタとスレーブは対称的な動作をします。クロックがLの時は、スレーブは筒抜けになり、マスタはNOTの8の字構造ができてここにデータを記憶します。クロックがHに切り替わると、スレーブが8の字構造を作ってデータを蓄え、マスタは筒抜けになります。ここで外から見た場合、Qの値が変化するのは、CKがLからHに変化し、スレーブで記憶されているデータが外に直接出てきた瞬間です。一方、CKがHからLに変化すると、データはスレーブからマスタに移動しますが、外側から見ると変化はありません。

### 演習1

 

最初の状態で $Q_s=L$ 、 $CK=H$ 、 $D=L$ であった。順に以下が変化した。


1.  $D=H$ になった
2.  $CK=L$ になった
3.  $CK=H$ になった

それぞれの変化後のT1,-T4のON/OFF, $Q_m$ , $Q_s$ のL/Hを表で示せ。


	T1	T2	$Q_m$	T3	T4	$Q_s$
1						
2						
3						

では内部動作の理解を深めるための演習をやってみましょう。

## D-Flip Flopのゲート表現

 

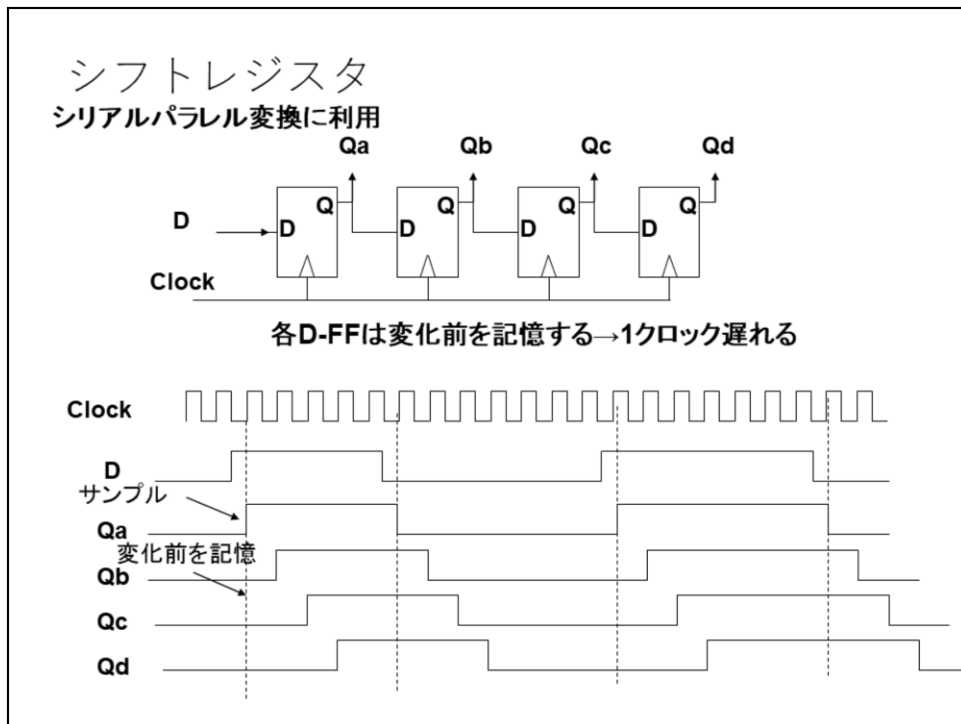Dフリップフロップをゲートで表すと上記のようになります。こちらの方が分かりやすいかもしれません。




D-Flip FlopはD-ラッチ同様、レジスタとして使います。クロックを共通にして、入力データを記憶します。これがD-Flip Flopの主要な役割です。

その他にもD-Flip Flopは数珠繋ぎにすると、データを1クロック遅らせる働きがあります。あるFlip Flopの出力はクロックの立ち上がりに同期して変化しますが、同じクロックの立ち上がりでその変化は保持できないため、変化は1クロック分遅れて伝わります。この働きを使うと、逐次的に入力したデータを並列に取り出すことができます。




# ジョンソンカウンタ

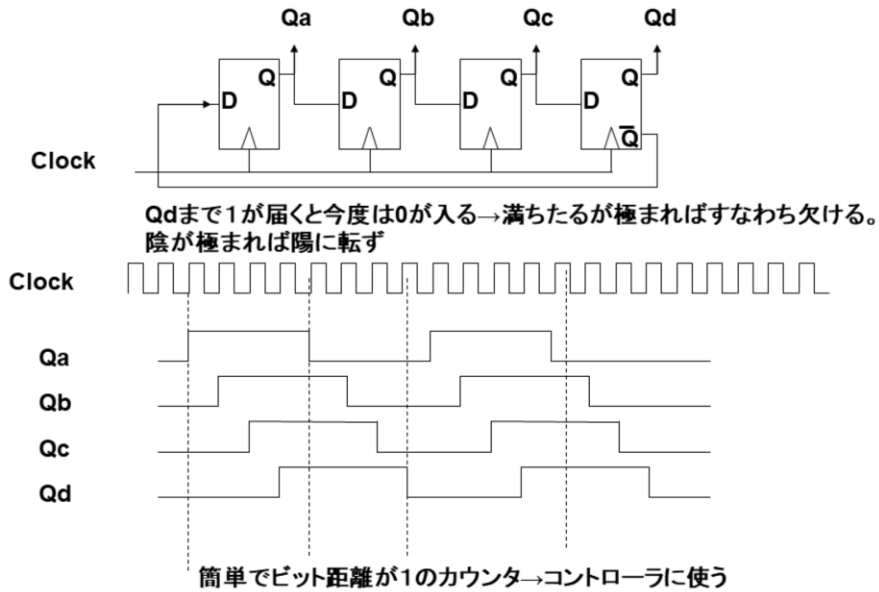

この図は、ジョンソンカウンタと言ってシフトレジスタの応用です。Qdのみ反転出力が最初の入力になっていることに注目してください。全てがLの状態から始めると考えると、順番にHになっていき、QdまでHになると、今度はLになっていきます。満ちたるが極まればすなわち欠け、陰が極まれば陽に転ずというのがこのカウンタの動作です。コントローラなどに使います。

## Clear、Preset端子

 


$\overline{\text{CLR}}$  : F.F. をクロックと関係なしにリセット

$\overline{\text{PR}}$  : F.F. をクロックと関係なしにセット

クロックに同期しないでセット、リセットが可能  
初期化には便利  
リセットのみを持つF.F. は標準的に使われる

D-Flip Flopはクロックに同期しないと動作しません。これば場合によっては不便なので、クロックとは関わらず状態を切り替える端子を付ける場合があります。これがClear端子、Preset端子です。Clear端子は、LにするとFlip Flopをリセットします。Preset端子は、LにするとFlip Flopをセットします。この端子は電源投入直後に初期化する時など、例外的な動作をさせるときに使います。

## Enable付きD-F.F.

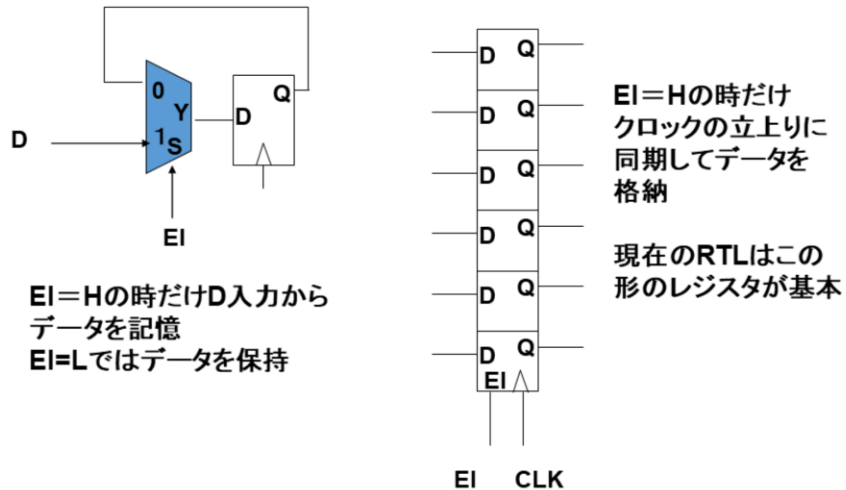


D-F.F.にはもう一つ問題があります。逆に、クロックの立ち上がりで常にデータを蓄えてしまうことです。本当に蓄えるべきときだけ蓄えるためには、入力にマルチプレクサを付けてやり、EI=Lの時は現在の値を蓄えさせ、EI=Hの時だけD入力がF.F.の入力に入るようにします。このマルチプレクサはトランスマッションゲートで簡単に実現できます。これが**Enable**付きF.F.です。EI=1の時のクロックの立ち上がりでデータを記憶します。現在のハードウェア記述言語によるRTL (Register Transfer Level)設計では、この**Enable**付きF.F.を主に使います。
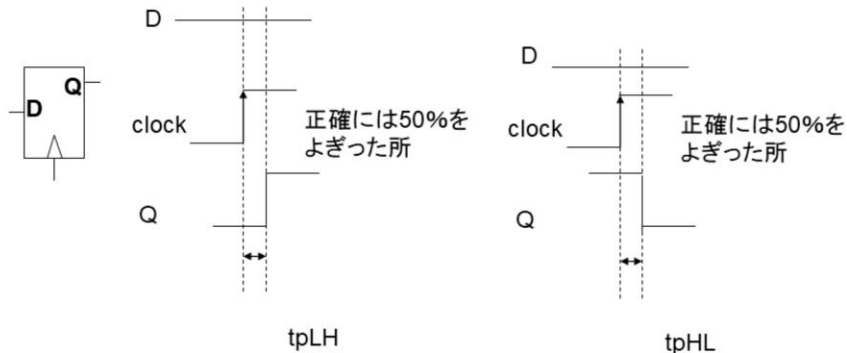
## D-Flip Flopの動特性


静特性(スレッシュホールドレベル、ファンアウトなど)は通常のゲートと同じ

伝搬遅延時間 $t_{pd}$ は、クロックの変化から測る →テキストp.115  
この表は $t_{pHL}=t_{pLH}$ としてある



D-F.F.もゲートの組み合わせで作るので、ゲートと同じ静特性を持っています。つまりスレッシュホールドレベル、ファンアウトなどは通常のゲートと同じです。動特性のうち伝搬遅延時間もゲートと同じ考え方に基づいています。クロックがL→Hに変化してから(正確には50%のレベルに達してから)QがDを記憶した結果Hレベルに変化するまで(正確には50%のレベルに達するまで)の時間を $t_{pLH}$ と呼び、クロックがL→Hに変化してから(正確には50%のレベルに達してから)、QがDを記憶した結果Lレベルに変化するまで(正確には50%のレベルに達するまで)を $t_{pHL}$ と呼びます。先に紹介したようにD-F.F.はゲートを一定の段数使っているので、単純なNANDゲートなどと比べると伝搬遅延時間は大きくなります。

## D入力とクロックが同時に変化したら？ セットアップタイムとホールドタイム

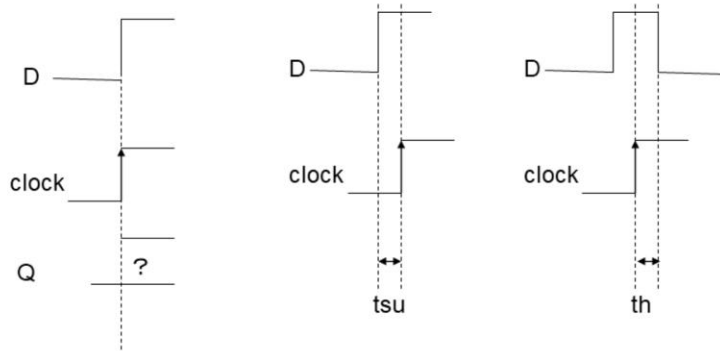

変化前が記憶されるか？  
変化後が記憶されるか？  
シャッターを切った瞬間被写体が動いたのに相当

セットアップタイム:  $tsu$   
 $tsu$ だけ前に安定でなければならない

ホールドタイム:  $th$   
 $th$ だけ変化後も安定でなければならない


フリップフロップ特有の動特性は、記憶を確実に行わせるための条件です。クロックがL→Hに変化したのと全く同時にD入力に変化したらどうなるでしょう？結果としてQはLかHかどちらかの状態になる(メタステーブルといってLとHの中間レベルにしばらく留まる現象があり、デジタル回路の動作の不安定性の原因になります)のですが、どちらになるかは保証されません。これはちょうどシャッターを切った瞬間に被写体が動いてしまうことに相当します。きちんとした写真を撮るため、つまりきちんとデータを記憶させるためには、クロックをL→Hに変化する際にD入りに安定してもらわなければなりません。クロックが変化する前に安定しなければならない最小時間をセットアップタイム $tsu$ と呼び、クロックが変化した後安定していなければならない最小時間をホールド時間 $th$ と呼びます。フリップフロップに確実にデータを蓄えるためには、入力データはクロック変化前に $tsu$ 、変化後に $th$ の時間変化しないことが必要です。

## フリップフロップの動特性 tsu, th, tpd

- 74AC74の5Vにおける動特性


伝搬遅延時間	tpd (tpHL, tpLH)	10.5nsec
セットアップ 時間	tsu	3nsec
ホールド時間	th	0nsec

一例として**74AC74**の電源電圧5Vにおける動特性を示します。

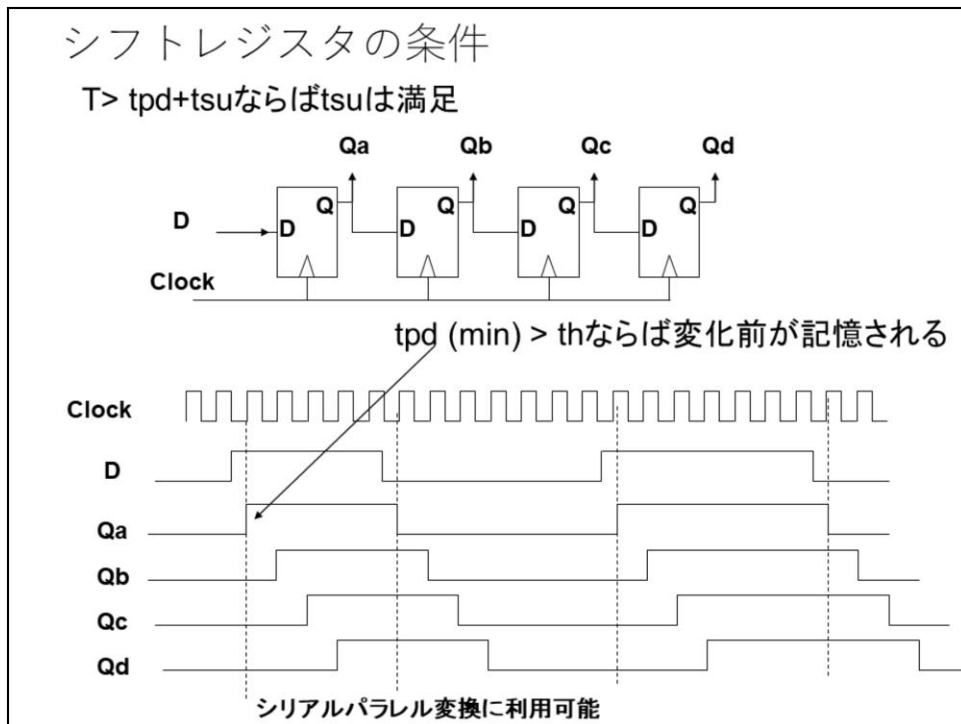


では図のシフトレジスタが正しく動作するかを検証しましょう。最初のF.F.を除いたF.F.は、前段のF.F.の変化前の値を記憶します。 $tsu$ は、クロック周期 $T > tsu + tpd$ ならば満足します。あとは $tpd$ の最小値 $> th$ を満足していれば動作します。 $tpd$ は最大値しか書いていない場合が多いですが、規格表によると $th=0$ ですので、 $tpd$ が短くともこの条件は満足します。

## ホールドタイムエラー

 

 ここの配線が長くて(容量が大きくて)Clockが遅れる(クロックスキュー)と、 $t_{pd} > t_h$ の条件が満足されない→ ホールドタイムエラー




さて、ホールドタイムを満たす条件は多くの場合、 $t_h=0$ なので自動的に満足されます。しかし、図中の赤で示された配線距離が長く、容量負荷によって信号の伝搬が遅れると、D入力の変化の方が早く次のF.F.に届いてしまう可能性があります。これがホールドタイムエラーです。ホールドタイムエラーはそれぞれのフリップフロップにクロックが届く時間にずれがある(クロックスキューと呼びます)と生じます。クロックスキューをなくすため、クロックはツリー状にゲートを組み合わせて、末端に届く遅延時間が同じになるように工夫します。これをクロックツリーと呼びます。



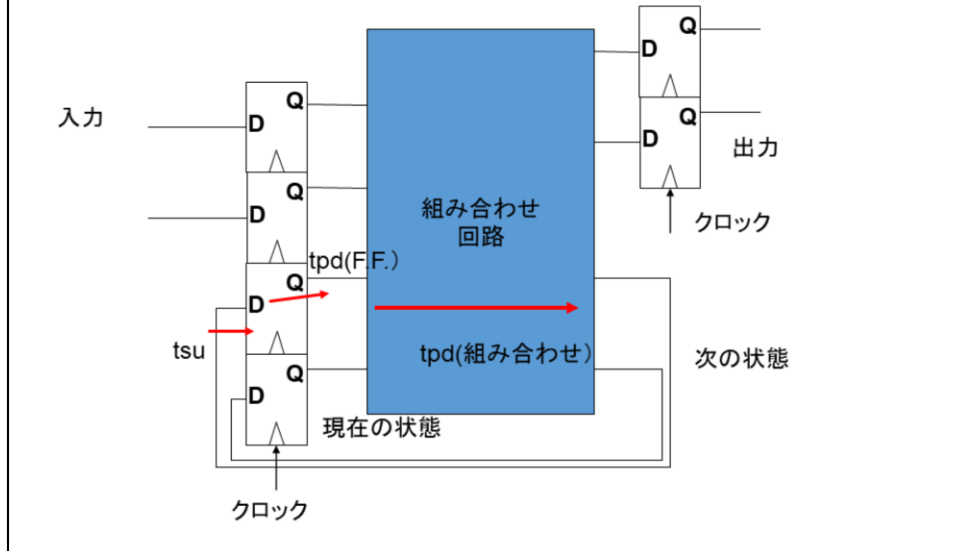
## 同期式順序回路のモデル

$$\text{周期 } T = \text{tpd}(\text{F.F.}) + \text{tpd}(\text{組み合わせ回路}) + \text{tsu}$$
$$\text{周波数 } f = 1/T$$



シフトレジスタでは、 $T > \text{tpd} + \text{tsu}$ が満足すればデータを確実に蓄えることができましたが、一般の同期式順序回路では、これに組み合わせ回路の遅延が加わります。クロックが変化してから、フリップフロップの遅延 $\text{tpd}(\text{F.F.})$ に次の状態を作ってやるための組み合わせ回路の遅延 $\text{tpd}(\text{組み合わせ回路})$ が加わった遅延でフリップフロップに蓄えるべき次の状態が決まります。これが次のクロックが立ち上がる $\text{tsu}$ だけ前に決まっていなければなりません。このように $T > \text{tpd}(\text{F.F.}) + \text{tpd}(\text{組み合わせ回路}) + \text{tsu}$ が満足されれば、同期式順序回路は確実に動作します。

 
例題: S=Hのとき1→2→3とカウントし、  
S=Lの時は停止するカウンタの設計  
(テキストp.13)



状態遷移図 状態番号=出力とする


現在の状態C1C0 → 次の状態N1N0

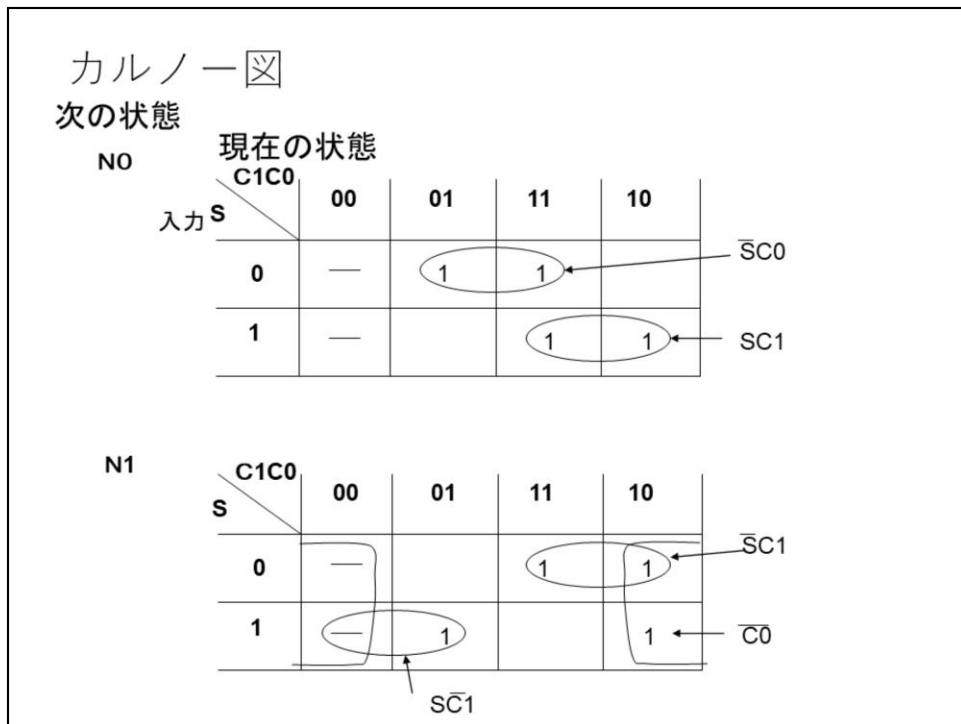それでは、S=Hの時1→2→3とカウントし、S=Lの時には停止するカウンタの最大動作周波数を求めてみましょう。このカウンタの状態遷移図はここに示す3つの状態で表されます。それぞれの状態の番号がそのまま出力となるようにします。



現在の状態をC1C0として、次の状態N1N0を決めてやります。N1,N0のカルノー一図をそれぞれ示します。この図より、同期式順序回路を設計することができます。


## 回路図への変換

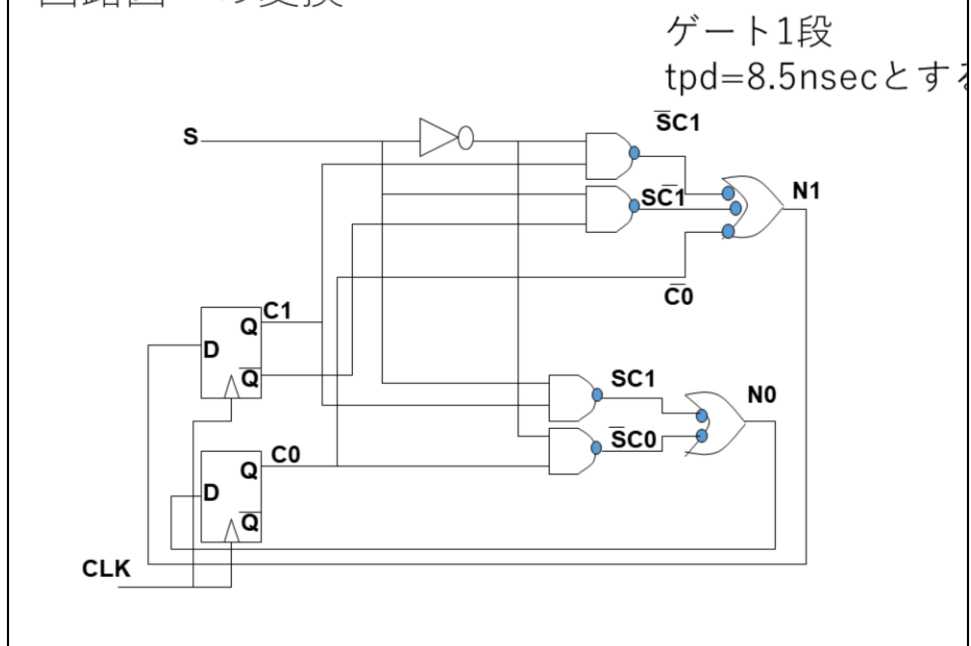

カルノー図に従って回路図を描いた結果です。今、それぞれのゲートの遅延時間を  $t_{pLH}=t_{pHL}=8.5\text{nsec}$  としましょう。

# クリティカルパスの計算

もっとも遅延の大きいパス=クリティカルパス

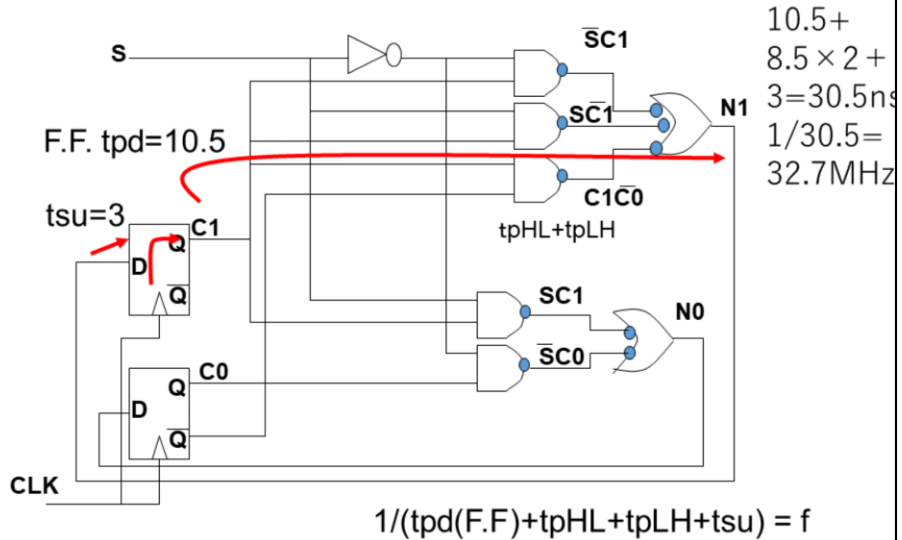


F.F.に74AC74を用いるとすると、 $tpd=10.5\text{nsec}$ 、 $tsu=3\text{nsec}$ です。回路の最大動作周波数はF.F.間の最も遅延時間の長いデジタル信号の通り道(パス)によって決まります。このパスのことをクリティカルパスと呼びます。ここではゲート1段の遅延を8.5nsecとしたので、クリティカルパスは $10.5 + 8.5 \times 2 + 3$ となります。この値は30.5nsecになります。逆数を取るとGHzでの周波数が出てくるのでこれをMHzに直すと32.7MHzになります。

## 複数の順序回路がある場合

最大動作周波数はこの中で

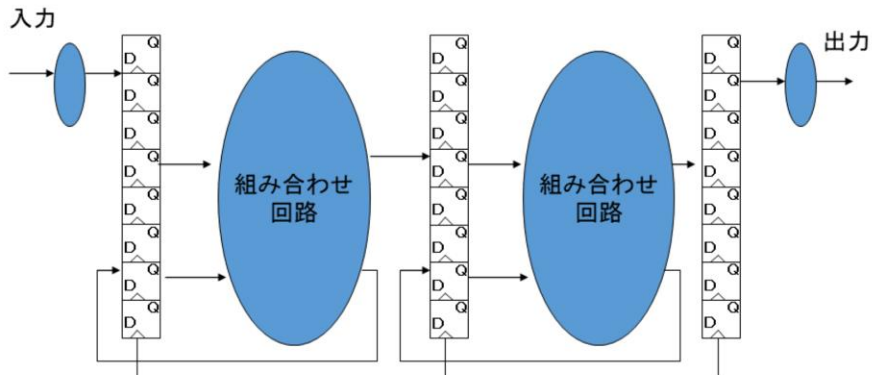1. F. F. → F. F. の最長パス
2. 入力 → F. F. の最長パス
3. F. F. → 出力 の最長パスによって決まる



先の回路は単一の順序回路だったため、F.F.から出たパスが同じF.F.に戻ってきましたが、一般的に大規模なデジタル回路は、複数のF.F.間に組み合わせ回路が存在し、それらの中に複雑なパスが構成されます。ただし、クロックは単一のものを用います。この場合、最大動作周波数は、F.F.間の最長パス、入力からF.F.までの最長パス、F.F.から出力までの最長パスのうちもっとも長いものの逆数を取って決めます。この解析は結構大変です。

## S T A (Static Timing Analysis)

- 大規模な回路はクリティカルパスを手計算することが困難
- 設計用C A D (Computer Aided Design)が自動的にやってくれる→計算機構成の授業
- 論理合成→S T Aのフィードバック  
最近のデジタル設計はこれが主流！

通常、設計用CAD (Computer Aided Design)が自動的にこれをやってくれます。これをStatic Timing Analysis (STA)と呼びます。これは計算機構成の授業で演習します。現在のデジタル回路の設計はハードウェア記述言語で設計した結果を論理合成してSTAを行って最長パスを計算し、もしもこれが長すぎたら短くするように設計を変更したり、論理合成の条件を変更します。この段階が設計の質に最も影響を与えます。


## 今日のポイント

フリップフロップは1ビットの記憶素子

- DラッチはG=Hの時は目を開き、G=Lで目を閉じ最後に見たものを覚えておく。目を開いている時は見たものはQに筒抜け
- Dフリップフロップはクロックの立ち上がり（立ち上がり）に同期してシャッターを切ってD入力を記憶してQに出力

クロックの立ち上がりのtsu以前とth以後までデータが安定していないとデータを正しく取り込めない

 順序回路の動作周波数は、  
 $1 / (tpd(F.F) + tpd(\text{組み合わせ回路}) + tsu)$




今日のポイントをインフォ丸が示します。


 
## 演習2

以下の回路の最大動作周波数を計算せよ。

D.FFの $t_{pd}=10.5\text{ns}$   
 $t_{su} = 3\text{ns}$   
ゲートの $t_{pd}=8.6\text{ns}$



では演習をやってみましょう。例題を見ながらやればすぐできるはずです。単位を忘れないでください。