
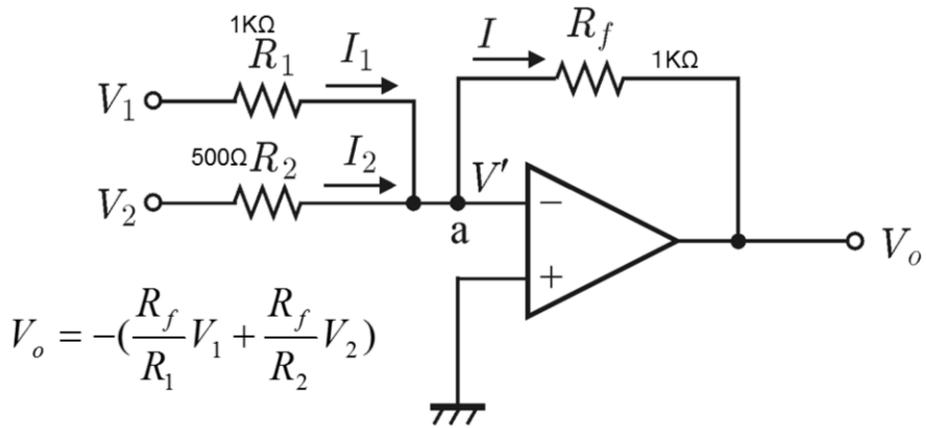


演習4-1

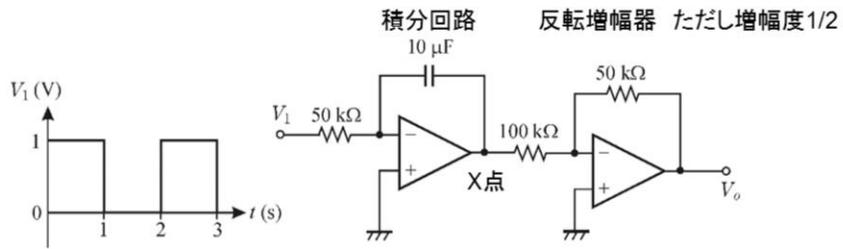


$V_1=1V, V_2=2V$ の時、 V_o はどうなるか？ これは単純な加算器になっている
 $-(1 \times 1/1 + 2 \times 1/0.5) = -5V$


演習4-2




入力信号 V_1 を与えたときに、出力信号 V_o の略図を描け
入力の変化は CR に対して短いとする。
出力は2回のパルスでは飽和しないとする。

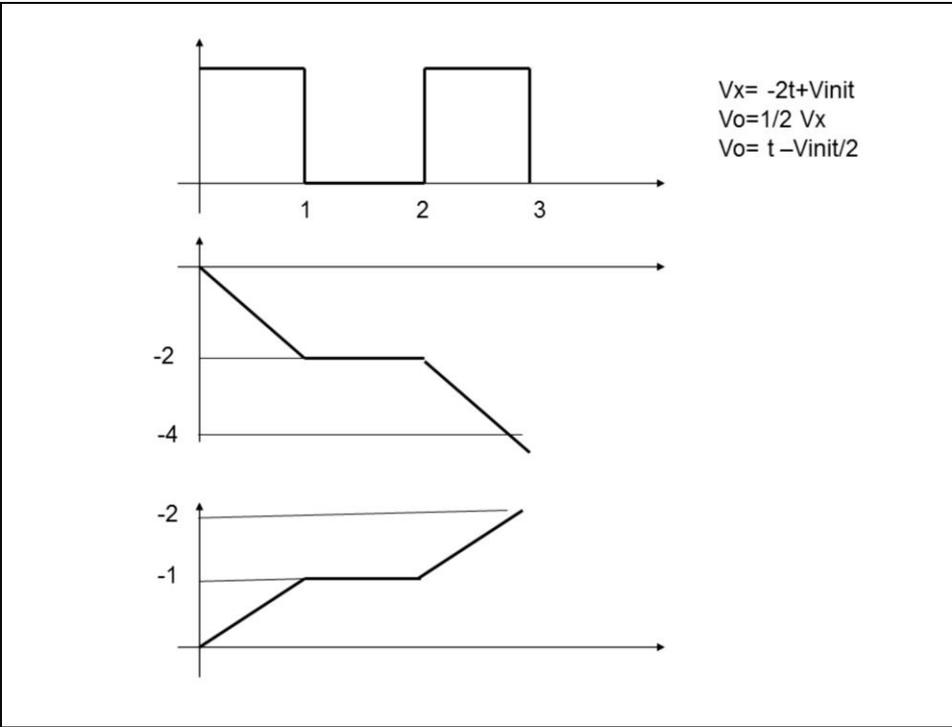

小テスト4

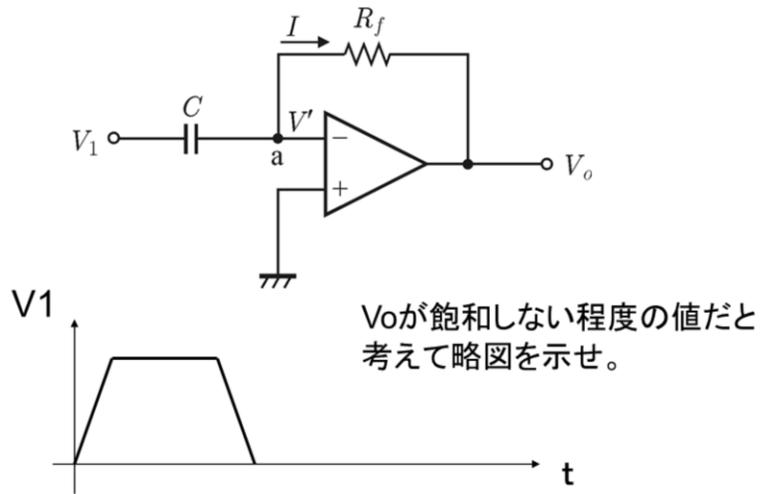

小テスト4答

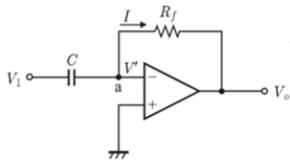

V_o が飽和しない程度の値だと
考えて略図を示せ。

